

**LAPORAN PRAKTIKUM
PENGANTAR SISTEM DIGITAL**



DOSEN : Arif Rifai Dwiyanto, ST., MTI

Oleh:

Muhammad Rafli Rizkyanto

202410715176

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2025**

Tujuan:

- Memahami konsep rangkaian kombinasi.
- Mampu membangun rangkaian Half Adder dan Full Adder menggunakan Logisim.
- Mampu membangun dan mengenali rangkaian 4-Bit Adder dan 8-Bit Adder

Langkah-Langkah Praktikum:


1. Mmembuat Half Adder

1. Rangkaian Half Adder dengan ekspresi logika
 - $S = A \oplus B$ (XOR)
 - $C = A \cdot B$ (AND)


A	B	C - Carry	S - Sum
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0
		AND	XOR

 2. Gerbang Logisim-Evolution


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



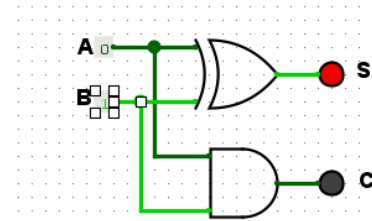
Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 3. Hubungkan input A dan B menggunakan Constant



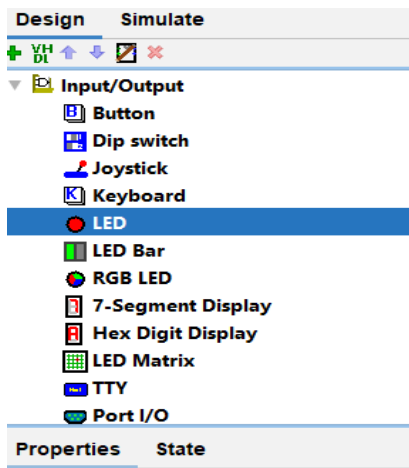4. Tambahkan LED pada output S (sum) dan C (carry)



2. Mmbuat Full Adder

1. Rangkaian Full Adder dengan ekspresi logika


- $S = (A \oplus B) \oplus C_{in}$
- $C_{out} = (A \cdot B) + ((A \oplus B) \cdot C_{in})$

A	B	C_{in}	S	C_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

2. Gerbang Logisim-Evolution


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

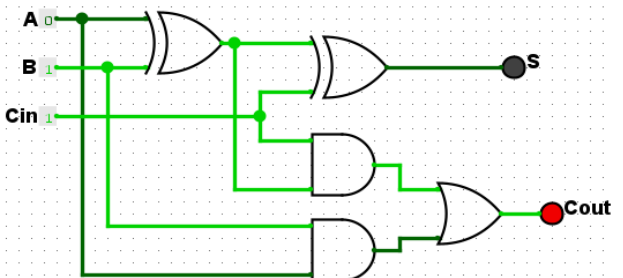


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

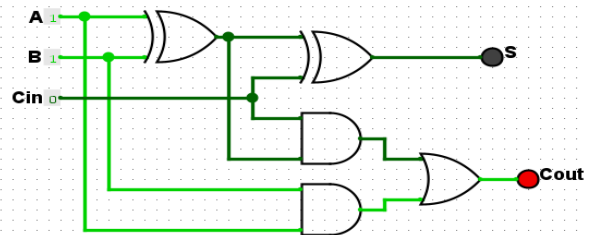


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


Nama:Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176


Praktikum 3

 

 3. Hubungkan input A, B dan C_{in} menggunakan Constant



 4. Tambahkan LED pada output S (sum) dan C_{out} (carry out)




5. Gambar Logisim-Evolution semuanya

Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto

Npm: 202410715176

Praktikum 3

 

3. Rangkaian Simulasi


1. Rangkaian Full Adder dengan ekspresi logika

- $S = (A \oplus B) \cdot C_{in}$
- $C_{out} = (A \cdot B) + ((A \oplus B) \oplus C_{in})$


A	B	C _{in}	S	C _{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	1	0	1

 2. Gerbang Logisim-Evolution


Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



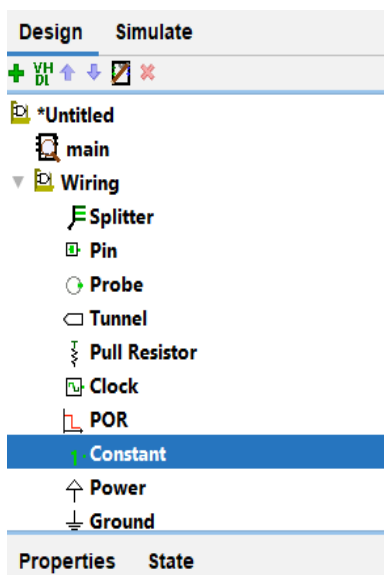
3. Hubungkan input A, B dan Cin menggunakan Constant



 
4. Tambahkan LED pada output S (sum) dan C_{out} (carry out)



4-bit Adder

 

Menggunakan Komponen Aritmatika

 


Tabel Kebenaran Komparator

Xi	Yi	X > Y	X = Y	X < Y
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto

Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


INPUT				OUTPUT		
(A)		(B)		(A < B)	(A = B)	(A > B)
A1	A2	B1	B2	L	E	G
0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1	0

Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto

Npm: 202410715176

Praktikum 3

 


$$L = -A_1B_1 + -A_1A_2B_2 + -A_2B_1B_2$$

$$G = A_1-B_1 + A_1A_2-B_2 + A_2-B_1-B_2$$


$$E = -A_1A_2-B_1-B_2 + -A_1A_2-B_1B_2 + A_1-A_2B_1-B_2 + A_1A_2B_1B_2$$

Tugas 8-bit Adder menggunakan Logisim

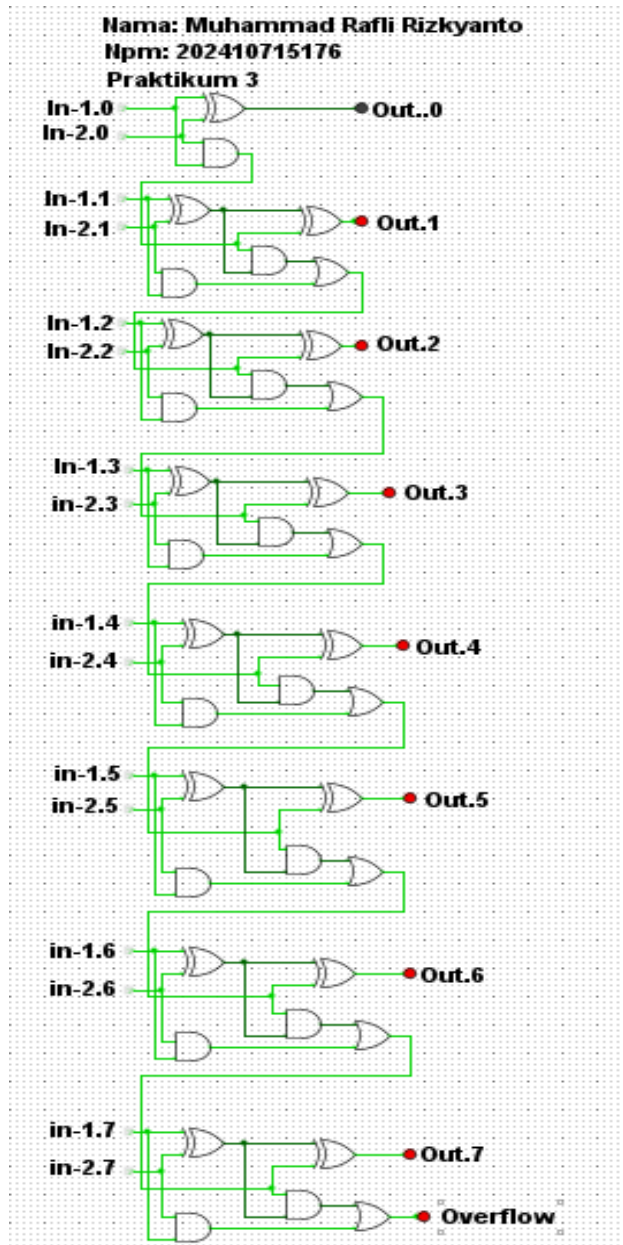


Versi Aritmatika

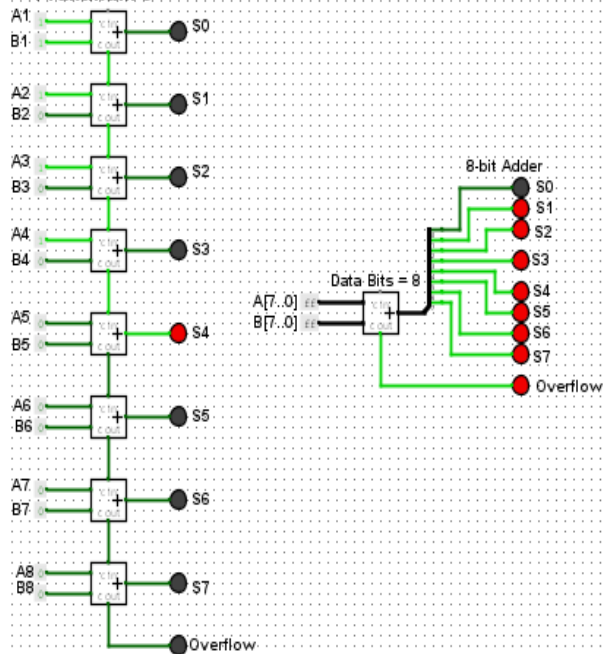
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 
Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



 Nama: Muhammad Rafli Rizkyanto
Npm: 202410715176
Praktikum 3



Tabel Kebenerannya

A (8-bit)	B (8-bit)	Cin	Hasil (S7..S0)	Cout	Keterangan
11111111	11111111	0	11111110	1	$255 + 255 = 510$, Overflow
11111111	00000001	0	00000000	1	$255 + 1 = 256$, Overflow
00001111	00000001	0	00010000	0	$15 + 1 = 16$, 0
10101010	01010101	0	11111111	0	$170 + 85 = 255$, 0
00000000	00000000	0	00000000	0	$0 + 0 = 0$, 0

Kesimpulan

Praktikum ini menunjukkan bahwa Half Adder, Full Adder, dan Adder multi-bit dapat dibangun dengan benar menggunakan rangkaian kombinasi di Logisim-Evolution. Semua rangkaian menghasilkan Sum dan Carry sesuai tabel kebenaran, dan pengujian 4-bit serta 8-bit Adder juga memperlihatkan proses penjumlahan biner yang benar termasuk munculnya overflow. Praktikum ini memperkuat pemahaman tentang penerapan logika kombinasi dalam rangkaian aritmatika digital.

